

2019 Winter

Quiz 1

Q1. 18 W -6 W

Q2. -4 A 10 V

Q3. 3 V

Quiz 2

Q1. 8 V 2 A

Q2. -5 V/A 1.5 ohm

Quiz 3

Q1. (a) 6 A (b) $4e^{\frac{-(t-2s)}{9ms}} + 6$ A

Q2. 13 V 13 V 13/e V

Quiz 4

Q1. (a) $-5\sqrt{2}$ V (b) 2.5 A (c) C = 1/2 F and C = 3/2 F

Q2. $\frac{3}{2} + \frac{3}{16}\sqrt{2}$ V

Final

Q1a. -6 V

Q1b. -2 V 0 A

Q1c. -4 A

Q2a. $v_a = v_b = v_c = 4$ V

Q2b. $v_a = 8$ V $v_b = 8e^{\frac{-t}{8\mu s}} - 4$ V $v_c = 4 - \frac{10^6}{s}t$ V

Q3a. $V_1 = 2e^{\frac{-j\pi}{10}}$ V $V_2 = 2$ V

Q4a. 2 V

Q4b. 21 W

Q5a. 3.6 V

Q5b. $6 + \sqrt{6}/4$ V

Q6a. P = -6 W Q = 4 VAR

Q6b. X = 0.4 H (inductor)

2018 Fall

Quiz 1


- Q1. -3 V
 Q2. -4 V 2 A 0.25 Ω
 Q3. -3 A 2 V
 Q4. 2 V -2 W 0 V/A 0.25 V/A

Quiz 2

- Q1. -10 A
 Q2. 4 Ω 4
 Q3. 1 A
 Q4. 2 answers: 6 A and -1.5 A

Quiz 3

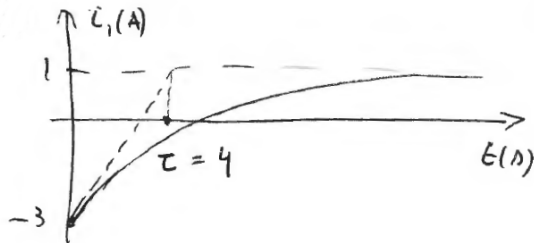- Q1. 2 A $-15e^{\frac{-(t-2s)}{4\mu s}} + 5$ A
 Q2.



- Q3. $\sqrt{2} \cos\left(1000t + \frac{3\pi}{4}\right) - 2$ A
 Q4. $-\sqrt{3}/2$ A -0.25 A

Final

- Q1a. 0 A 0 A
 Q1b. -3 A -3 A
 Q2a. -8 A
 Q2b. -3 V
 Q2c. 7 V 6 Ω
 Q3a. $2\sqrt{2}$ A $-2\sqrt{2}$ A
 Q3b. $\sqrt{6}$ A $4\sqrt{3}$ V
 Q3c. $3 \cos\left(\frac{2\pi}{20}t - \frac{3\pi}{10}\right)$ V
 Q4. 1 A -2 W
 Q5. 4 A $e^{\frac{-(t-1s)}{2.5ms}} + 3$ A
 Q6. 90j VA $1.2 - 1.6j$ Ω
 Q7. 0 A $\sqrt{3}$ A $-\sqrt{3}/3$ A

2017 Fall

Quiz 1 – section A

Q1. 1 W -12 W 9 W 2 W

Q2. 2 V 0 A

Quiz 1 – section B

Q1. -8 W 0 0 8 W

Q2. 0 V -2 A

Quiz 2 – section A

Q1. 0.5 A

Q2. 0.25 Ω

Quiz 2 – section B

Q1. -2 A

Q2. 4 Ω

Quiz 3 – section A

Q1. 2 μ J $-e^{\frac{-t}{10^{-3}}}$ 0 V 3 A

Q2. $2\cos(10t - \frac{\pi}{2})$ A

Quiz 3 – section B

Q1. 4 mJ $-3e^{\frac{-t}{4 \cdot 10^{-6}}}$ 2 V -1 A

Q2. $2\sqrt{2}\cos(10t + \frac{\pi}{4})$ V

Final – section A

Q1. 2 A 4 V -4 W 2.4 A $-4 \cdot 10^{-3} \cdot e^{\frac{-t}{4 \cdot 10^{-3}}} + 10^{-3}$ A

Q2. -2 A


Q3. -0.25 A -4.5 W

Q4. $\sqrt{2}\cos(10t - \frac{3\pi}{4})$ A

Q5. 10 V 10 V 40 Ω 2/3 F

Q6. $\frac{CaV1+CbV2}{Ca+Cb}$ $\frac{CaV1+CbV2}{Ca+Cb}$ $\frac{CaCb}{Ca+Cb} \frac{(V1-V2)^2}{2}$

Q7. Capacitor 2 Ω 0.05 F 0.4j VA

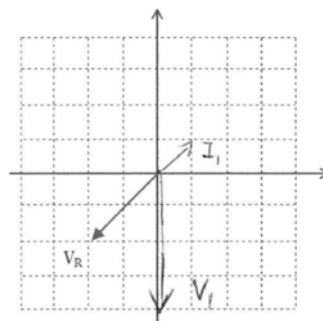

Final – section B

Q1. 0 A -2 V -2 A 9 mJ $0 < t < 1s$ and $2s < t < 3s$ $2 \cdot 10^{-3} \cdot e^{-j\frac{\pi}{4}}$ A

Q2. 1 A 12 W

Q3. $V_{th} = 4$ V, $R_{th} = -1$ Ω 16 Ω

Q4. 6 V 6 V 0 A 4 A $-e^{\frac{-t}{6 \cdot 10^{-6}}} + 3$ A

Q5. $2\cos(10t - \frac{\pi}{4}) + 2\cos(5t + \frac{3\pi}{4}) + 1$ A

Q6. 0 W 0.5-0.5j VA capacitor 0.05 F

Q7. e^{20t} V

2017 Spring

Quiz 1

Q1. 80 W absorbed, 480 W absorbed, 80 W absorbed, 640 W supplied

Quiz 2

Q1. Don't need to know

Q2. 0.5 A -1/6 A 0 V 12 V

Midterm

Q1. 36 W, 20 W, 162 W, 66 W supplied and 30 W, 42 W, 108 W, 104 W absorbed

Q2. 13/7 A, 2/7 A, 9/7 A

Q3. 41 k Ω 121/164 mW

Final

Q1. 76.8 W supplied -40.8 W supplied

Q2. -4 V -4/3 mA

Q3. $\frac{12}{13} \cdot e^{\frac{-140t}{39}}$ V

Q4. $0.107 \cos(40t - 9.9^\circ) + 0.55$ A

Q5. $9.3 \cos(5000t - 97^\circ)$ V

Q6. 20 Ω 31.25 W 197.5 W

2016 Fall

Quiz 1

Q1. 0.5 A 0.25 A 2 V 4 V -0.5 A

Quiz 2

Q1. 7.5 V 34.5 V "current sources in series" Add resistor in parallel for current sources

Quiz 3

Q1. -1.273 A

Quiz 4

Q1. 156.7 mA 250.0 mA 120.8 mA 220.8 mA

Quiz 5

Q1. Don't need to know

Quiz 6

Q1. 39.6 μ J 158.4 μ J

Quiz 7

Q1. 0 $I_s + V_s/R_1$ $-I_s \cdot R_1 \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$ $I_s + V_s/R_1$ $0.5 \cdot L \cdot (V_s/R_1)^2$

Quiz 8

Q1. 1.327-17.912j capacitive 5398.77 W

Midterm

Q1. $-8 \cos(3t)$ V $16 \cos(3t)^2$ W $4 \cos(3t)$ W $-16 \cos(3t)^2 - 4 \cos(3t)$ W

- V source $1\ \Omega$
- Q2. $(V4-Vs1)/R2 - Is + (V4-Vs1)/R3 + V4/R4 = 0$ $5.324\ V$
- Q3. $(R1+R2-G).ia + (-R2).ib = -G.Is$ $(G-R2).ia + (R2+3).ib = G.Is - V2 + V1$
- Q4. $4\ \Omega$ $4/5\ \Omega$ $4\ \Omega$
- Q5. ... $1.639\ A$ $83.3\ mA$
- Q6. $V_{th} = 2V$, $R_{th} = 8/3\ \Omega$ $3/8\ W$ $no\ power$

Midterm Practice

- Q1. $-1\ V$ $-0.125\ A$ No Yes
- Q2. $-4\ V$ 0 $-8\ W$
- Q3. $16.i1 - 4.i2 = -20$ $-4.i1 + 12.i2 = 10$
- Q4. $V1.(-1/R3 - 1/R1) + V2.(1/R1 + 1/R3 + 1/R4 + 4V2/(R1.R4)) = -Is$
 $V1.(1/R1 + 1/R2 + 1/R3) + V2.(-1/R1 - 1/R3 - 4/(R1.R4)) = 0$
- Q5. $V_{th} = 2V$, $R_{th} = 1\ \Omega$ $I_N = 2A$, $R_N = 1\ \Omega$

Final

- Q1. $5 \cdot e^{10t-36.87^\circ}\ V$ $5\ V$ $3.536\ V$ $0.6283\ s$ $2.828\ \Omega\ resistor + 0.2828H\ inductor$
- Q2. Don't need to know
- Q3. Don't need to know
- Q4. $-6.75 \cdot (1 - e^{-\frac{t-2}{12}})\ V$ $when\ t > 2s$ $0\ when\ 0 < t < 2s$ $infinite\ current$
- Q5. $0.7574\ V$ $0.6202\ cos(5t + 82.88^\circ) - 5.571\ sin(4t + 66.8^\circ)\ V$ $6\ seconds$
- Q6. $4.905\ cos(5t - 60.95^\circ)\ A$ $Z_{th} = 2.172 \cdot e^{-j87.51^\circ}\ \Omega$ $V_{th} = 10.78 \cdot e^{-j153.5^\circ}\ V$
- Q7. Don't need to know
- Q8. $3.125\ W$ $2\ \Omega$ $0\ F$ $any\ L$
 $2\ \Omega$ $0.5\ mF$ $0\ H$ $1.118\ W$ $1.5625-1.5625j\ VA$
- Q9. $-6\ cos(10t + 90^\circ)\ A$

Final Practice

- Q1. Don't need to know
- Q2. $1 + \cos\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{2}\right)\ V$ $100 + 95\ cos\left(\frac{\pi}{2}t + 72.6^\circ\right)\ mA$
- Q3. $Z_{th} = 0.211 \cdot e^{-j90^\circ}\ \Omega$ $V_{th} = 4.211 \cdot e^{j30^\circ}\ V$
- Q4. $-6\ V$ $\cos\left(10t + \frac{\pi}{2}\right)\ A$
- Q5. Don't need to know
- Q6. $7V$ $5+2j\ \Omega$ $5\ \Omega\ resistor + 1/8\ F\ capacitor$ $1.22 - j0.49\ VA$
- Q7. Don't need to know
- Q8. $5.016\ cos(10t + 93.35^\circ)\ V$

2015 Spring

Midterm

- Q1. Absorbed $20W$, $20W$ $supplied\ 10W, 30W$
- Q2. $-25/307\ A$
- Q3. $60\ \Omega$ $0.15\ W$

Final

- Q1. $a = 2/3$ 0.225 W $a = 4/3$ 0.9 W
Q2. $-100/31$
Q3. $0.51 + 0.29 \cdot e^{-4t} \text{ A}$
Q4. $Z_{th} = 2 - j1.6 \Omega$ $V_{th} = 4 \cdot e^{j55^\circ} \text{ V}$
Q5. $2.4 + 0.41 \cos(50t - 74^\circ) \text{ A}$
Q6. 200 W

2015 Fall

Midterm

- Q1. 20 V
Q2. 24 V 1.73 A
Q3. 12Ω 3 W

Final

- Q1. 17.1 V
Q2. Don't need to know
Q3. $12(1 - e^{\frac{-t}{0.3}})$ $7/3 - 2/3 e^{\frac{-t}{0.3}}$
Q4. $1.32 \cos(25t - 12.6^\circ) \text{ A}$
Q5. $2.5 + 1.13 \cos(5t + 64^\circ)$
Q6. $20 - j20$ 1.95 W

2013 Winter

Final

- Q1. $9 \cdot e^{-45^\circ}$
Q2. Don't need to know
Q3. $V_{th} = 5 \cdot R_2 \cdot V_s / (R_1 + 5R_2)$ $R_{th} = R_1 \cdot R_2 / (R_1 + 5R_2)$
Q4. 1.5 A 0 V 0 A 1.5 V 1 A 0 V 0 A 0 V $1.5 e^{\frac{-t}{4}} \text{ V}$
Q5. Don't need to know
Q6. $0.2 \cdot e^{j135^\circ} \text{ A}$ $0.2 \cos(1000t + 135^\circ) \text{ A}$
Q7. 2Ω 2 H $/$ 1 0Ω 2 H $/$
Q8. $0.5 + 5 \cos(1000t - 90^\circ) \text{ A}$
Q9. Don't need to know

Final Practice

- Q1. Don't need to know
Q2. Don't need to know
Q3. -8 V -20 V -6 V
Q4. $-0.5 \cdot (V_s + I_s \cdot R)$ $-V_s$ $4RC$ $-V_s + 0.5 \cdot (V_s - I_s \cdot R) \cdot \exp(-t/4RC)$
Q5. $7.5 \cdot e^{45^\circ} \text{ V}$ 1Ω
Q6. 9.5 A $9.5 \cos(5t) \text{ A}$ No
Q7. (a) R $1/(L \cdot \omega^2)$ (b) $2/(L \cdot \omega^2)$ (c) no change
Q8. Don't need to know

2011 Winter

Quiz 1

Q1. $i_R = -V_s/R$ $V_s/R - I_s$ $V_s.(V_s/R - I_s)$ 1Ω

Midterm Practice

Q1. $V_x = 2/7 (V_1 - 2.V_2 + V_3)$

Q2. -35 V $-7/2\text{ A}$ 0 V 0 A

Q3. 0.5 A 2 W

Q4. $-V_s/R$ $R/2$

Q5. $6/5\ \Omega$ $6/5\text{ W}$

Q6. $3.V_s/R$ $R/4$